

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Lembar Pernyataan Orisinalitas.....	ii
Abstrak	iii
Abstract.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Istilah	xiv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	1
1.3 Tujuan	2
1.4 Batasan Masalah	2
1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah.....	2
Bab II Landasan Teori	4
2.1 <i>Power Combiner</i>	4
2.1.1 <i>Power Combiner</i> Wilkinson.....	5
2.1.2 Penghitungan Impedansi Rangkaian <i>Power Combiner</i>	6
2.2 Teknologi Mikrostrip	8
2.2.1 Konstanta Dielektrik Efektif	9
2.2.2 Impedansi Karakteristik Saluran Transmisi Mikrostrip.....	10
2.2.3 <i>Lossless</i> Saluran Mikrostrip	11

2.2.4 <i>Discountinuity</i> Saluran Mikrostrip.....	12
2.2.4.1 T-Junction	13
2.2.4.2 Corner.....	14
2.2.4.3 Mikrostrip Lekukan.....	15
2.2.5 <i>Microstrip To Coaxial</i>	16
2.2.5.1 Pemasangan Konektor <i>Through Hole</i>	16
2.2.5.2 Pemasangan Konektor <i>England</i>	16
2.3 Teori Dasar Saluran Transmisi	16
2.3.1 <i>Skin Depth</i>	16
2.3.2 <i>Quarter Wave Transformer</i>	17
2.3.3 Impedansi Karakteristik Saluran Transmisi <i>Quarter Wave Transformer</i>	17
Bab III Perancangan Dan Realisasi Alat	19
3.1 Diagram Alir Perancangan dan Realisasi Alat.....	19
3.2 Spesifikasi Power Combiner.....	20
3.3 Penentuan Dimensi Power Combiner	20
3.3.1 Pemilihan Bahan Dielektrik.....	20
3.3.2 Penentuan Nilai Impedansi Karakteristik Masing-Masing Saluran.....	20
3.3.3 Perhitungan Lebar Saluran Transmisi	22
3.3.3.1 Saluran Transmisi 50 Ohm	22
3.3.3.2 Saluran Transformer $\lambda/4$ 1 dan 2 dengan Impedansi Karakteristik 58.576726 Ohm.....	23
3.3.3.3 Saluran Transformer $\lambda/4$ 3 dengan Impedansi Karakteristik 41.42 Ohm.....	23
3.3.4 Penghitungan Resistansi Internal	24
3.3.5 Penghitungan Konstanta Dielektrik Efektif.....	24
3.3.5.1 Saluran Transmisi 50 Ohm	24

3.3.5.2 Saluran Transformer $\lambda/4$ 1 dan 2 dengan Impedansi Karakteristik 58.576726 Ohm.....	24
3.3.5.3 Saluran Transformer $\lambda/4$ 3 dengan Impedansi Karakteristik 41.42 Ohm.....	25
3.3.6 Perhitungan Panjang Saluran Transmisi.....	25
3.3.7 Perhitungan <i>T-Junction</i>	26
3.3.7.1 Lengan 1 dan 2 (Bagian Input Power Combiner).....	26
3.3.7.2 Saluran Pengumpul.....	26
3.3.8 Perhitungan Power Combiner.....	27
3.3.8.1 Saluran Transformer $\lambda/4$ 1 dan 2 dengan Impedansi Karakteristik 58.576726 Ohm.....	27
3.3.8.2 Saluran Transformer $\lambda/4$ 3 dengan Impedansi Karakteristik 41.42 Ohm.....	27
3.3.9 Penghitungan Koefisien Pantul	28
3.3.10 Microstrip To Coaxial	28
3.4 Simulasi	28
3.4.1 Hasil Simulasi	31
3.4.1.1 VSWR.....	31
3.4.1.2 Return Loss.....	31
3.4.1.3 Insertion Loss	32
3.5 Perealisasian Power Combiner.....	33
3.5.1 Pembuatan Film.....	33
3.5.2 Pencetakan Board	33
3.5.3 Pemasangan Resistor Isolasi.....	34
3.5.4 Pemasangan Konektor	34
Bab IV Pengukuran dan Analisa Hasil Pengukuran	36
4.1 Prosedur Pengukuran	37
4.1.1 Kalibrasi <i>Network Analyzer</i>	37

4.1.2 Pengukuran VSWR	37
4.1.2.1 Prosedur Pengukuran.....	37
4.1.2.2 Hasil Pengukuran.....	38
4.1.3 Pengukuran Koefisien Transmisi	40
4.1.3.1 Prosedur Pengukuran.....	40
4.1.3.2 Hasil Pengukuran.....	40
4.1.4 Pengukuran Isolasi Antar Port Masukan	42
4.1.4.1 Prosedur Pengukuran.....	42
4.1.4.2 Hasil Pengukuran.....	42
4.1.5 Pengukuran Beda Fas Antar Port Masukan.....	43
4.1.5.1 Prosedur Pengukuran.....	43
4.1.5.2 Hasil Pengukuran.....	43
4.1.6 Pengukuran Return Loss.....	44
4.1.6.1 Prosedur Pengukuran.....	44
4.1.6.2 Hasil Pengukuran.....	45
4.2 Analisa Pengukuran	46
4.2.1 VSWR.....	46
4.2.2 Koefisien Transmisi.....	47
4.2.3 Isolasi Port Masukan	47
4.2.4 Beda Fasa.....	47
4.2.5 Return Loss.....	48
4.3 Perbandingan Spesifikasi Awal dengan Hasil Pengukuran	48
Bab V Penutup	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	xv
LAMPIRAN	